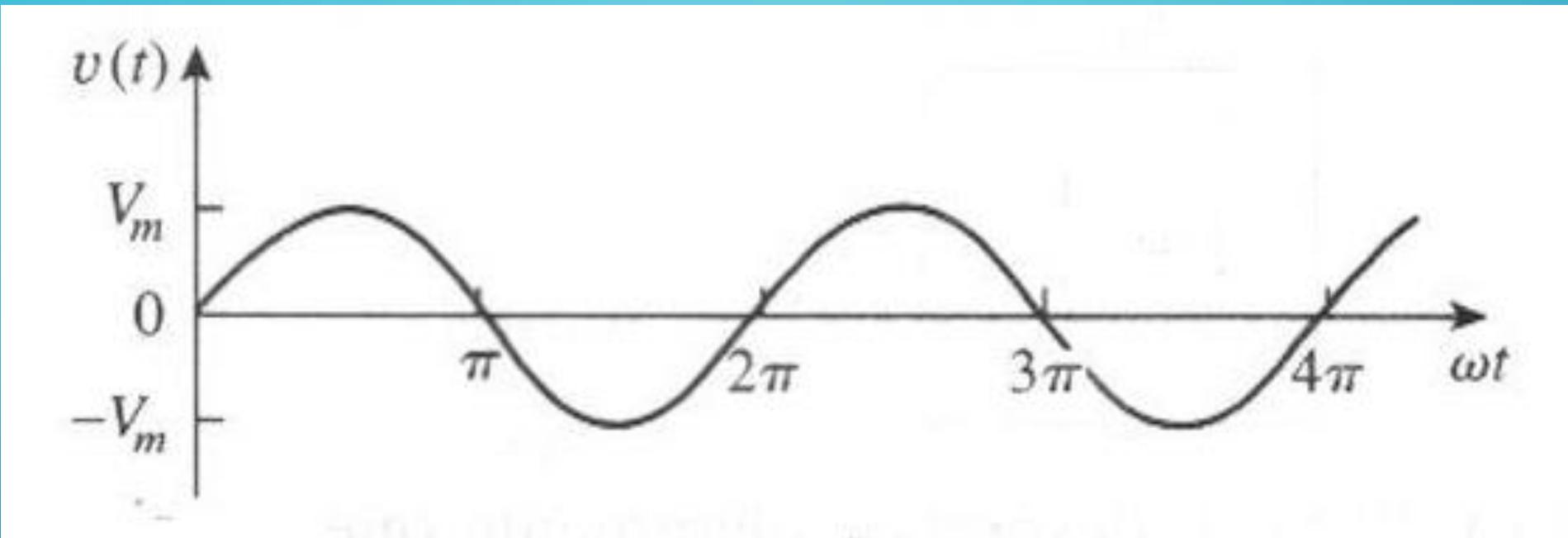


SENOIDES



$$v(t) = V_m \operatorname{sen}(\omega t \pm \theta)$$

$$v(t) = V_m \operatorname{sen}(\omega t)$$

V_m = Amplitud máxima


ω = Frecuencia angular Rad/s

ωt = Argumento

f = Frecuenci Hz T = Periodo s

$$\omega = 2\pi f \quad f = \frac{1}{T}$$

SENOIDES

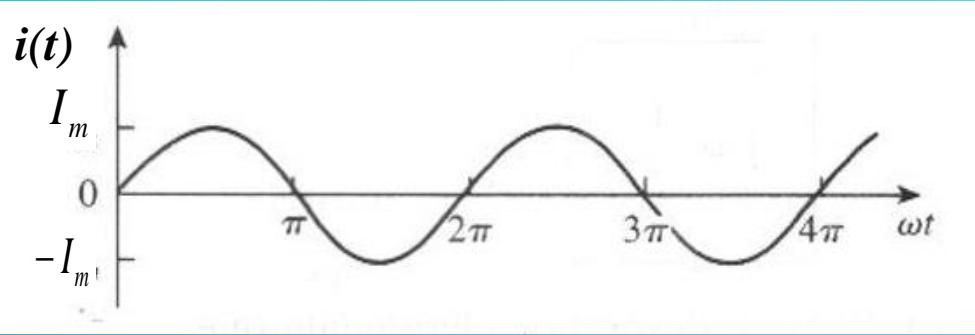

$$i(t) = I_m \operatorname{sen}(\omega t)$$

Valor Promedio

$$I_{\text{prom}} = \frac{1}{T} \int_0^T i_{(t)} \cdot dt = \frac{1}{T} \int_0^T I_m \operatorname{sen}(\omega t) \cdot dt = \frac{I_m}{T} \left[\int_0^T \operatorname{sen}(\omega t) \cdot dt \right] = 0$$

Valor Eficaz

$$I_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2_{(t)} \cdot dt} \neq 0 \Rightarrow \frac{I_m^2}{T} \sqrt{\int_0^T (\operatorname{sen}^2 \omega t) \cdot dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_{\text{ef}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.707 \cdot I_m \Rightarrow I_{\text{ef}} \approx 70\% I_m$$

Relaciones Fasoriales entre los elementos de un circuito



$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$v = iR = RI_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$\mathbf{V} = RI_m \angle \phi$$

$$\mathbf{I} = I_m \angle \phi$$

$$\mathbf{V} = R\mathbf{I}$$

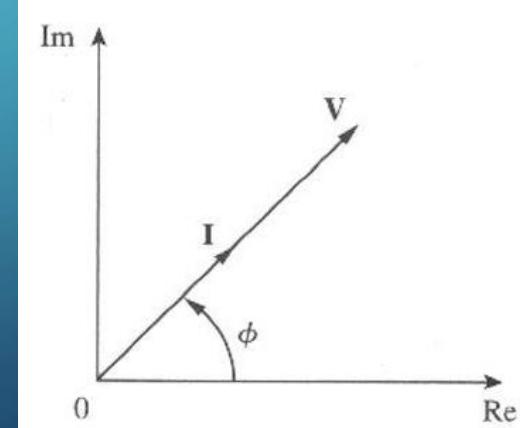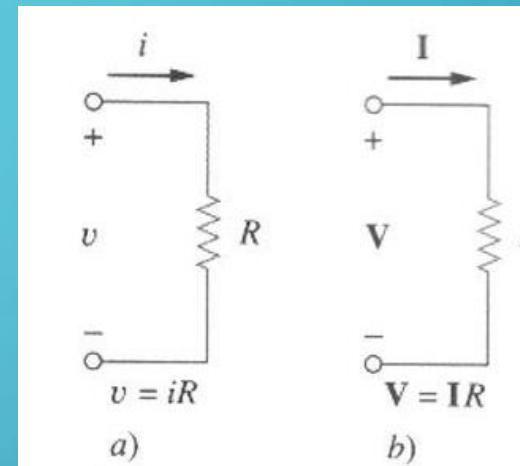

Relaciones Fasoriales entre los elementos de un circuito

$$i(t) = I_m \operatorname{con} (\omega t + \phi)$$

$$v = L \frac{di}{dt} = -\omega L I_m \operatorname{sen}(\omega t + \phi)$$

$$v = \omega L I_m \cos(\omega t + \phi + 90^\circ)$$



$$\mathbf{V} = \omega L I_m e^{j(\phi+90^\circ)} = \omega L I_m e^{j\phi} e^{j90^\circ} = \omega L I_m \angle \phi + 90^\circ$$

$$I_m \angle \phi = \mathbf{I}$$

$$e^{j90^\circ} = j$$

$$\mathbf{V} = j\omega L \mathbf{I}$$
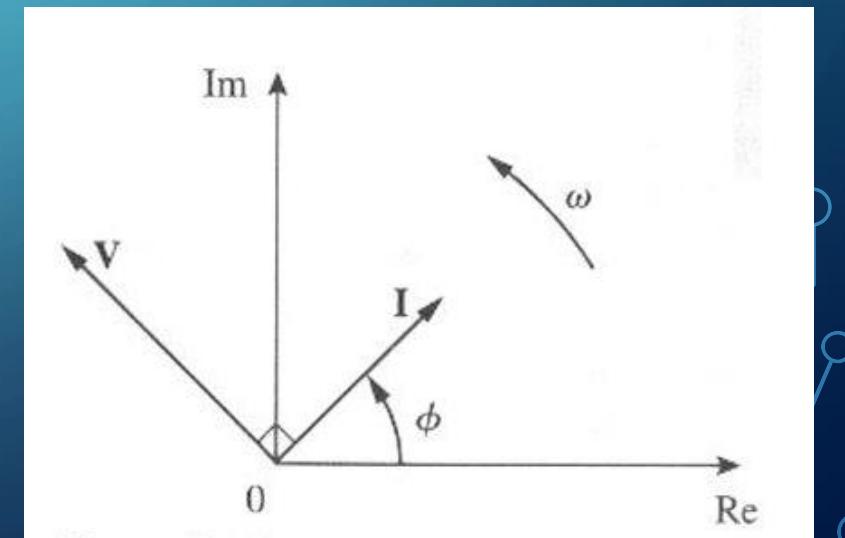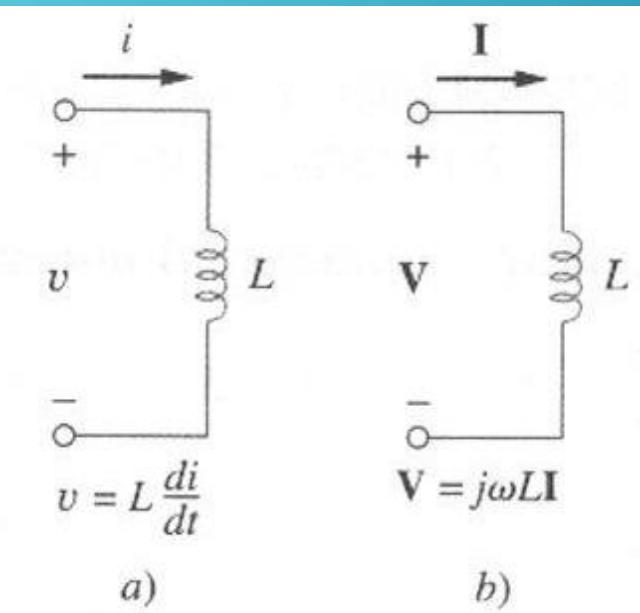
$$-\operatorname{sen} A = \cos(A + 90^\circ)$$



Relaciones Fasoriales entre los elementos de un circuito

$$v(t) = V_m \operatorname{con} (\omega t + \phi)$$

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt}$$

 \Leftrightarrow

$$j\omega V$$

(Dominio temporal)

(Dominio fasorial)

$$\int v dt$$

 \Leftrightarrow



$$\frac{V}{j\omega}$$

(Dominio temporal)

(Dominio fasorial)

$$V = \frac{I}{j\omega C}$$

$$I = j\omega C V$$

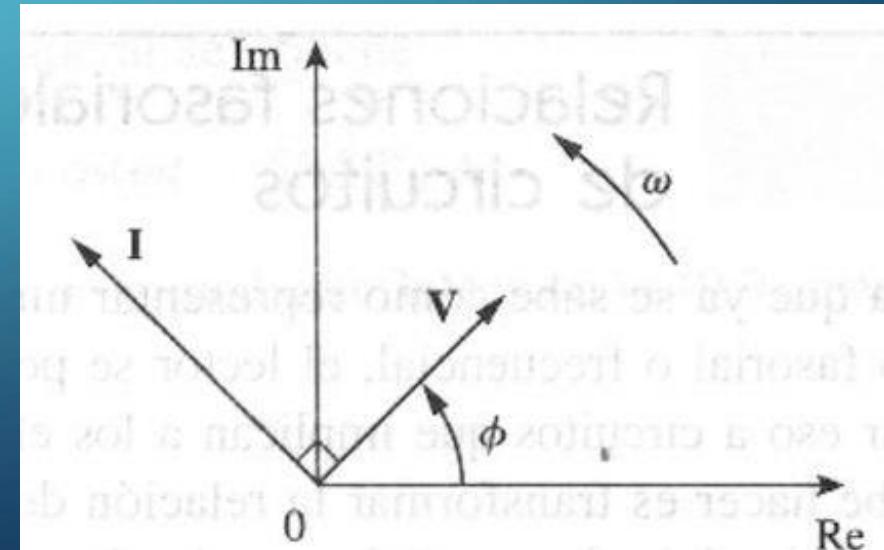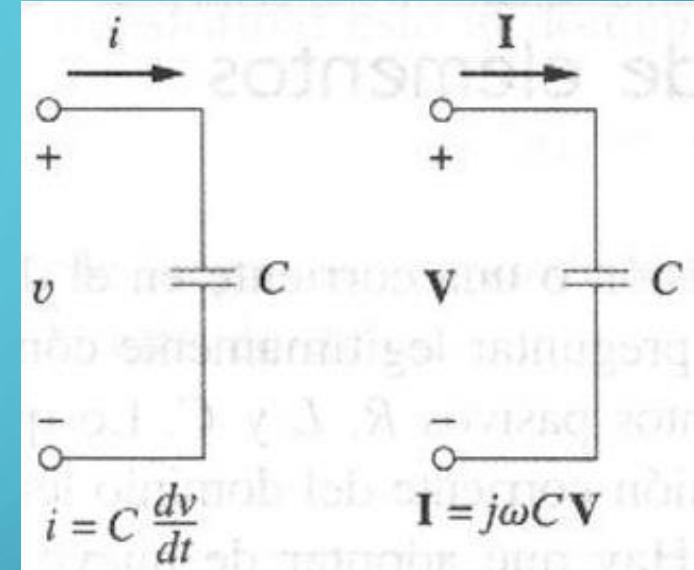

Impedancia y Admitancia

$$\mathbf{V} = R\mathbf{I},$$

$$\mathbf{V} = j\omega L\mathbf{I},$$

$$\mathbf{V} = \frac{\mathbf{I}}{j\omega C}$$

$$\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = R,$$

$$\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = j\omega L,$$

$$\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} \quad \text{o sea} \quad \mathbf{V} = \mathbf{Z}\mathbf{I}$$

$$\mathbf{Z} = R$$

$$\mathbf{Z} = j\omega L$$

$$\mathbf{Z} = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{R}$$

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{j\omega L}$$

$$\mathbf{Y} = j\omega C$$

Impedancias
en ohm

Admitancias
siemens o mhos

Impedancia y Admitancia

$$\mathbf{Z} = R + jX$$

$$\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| \angle \theta$$

$$\mathbf{Z} = R + jX = |\mathbf{Z}| \angle \theta$$

$$|\mathbf{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{X}{R}$$



$$R = |\mathbf{Z}| \cos \theta$$



$$X = |\mathbf{Z}| \sin \theta$$

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{\mathbf{Z}} = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{V}}$$


$$\mathbf{Y} = G + jB$$

G = Parte real, Conductancia

B = Parte Imaginaria, Susceptancia

Combinaciones de Impedancias y Admitancias

Combinaciones
de Impedancias
en serie.

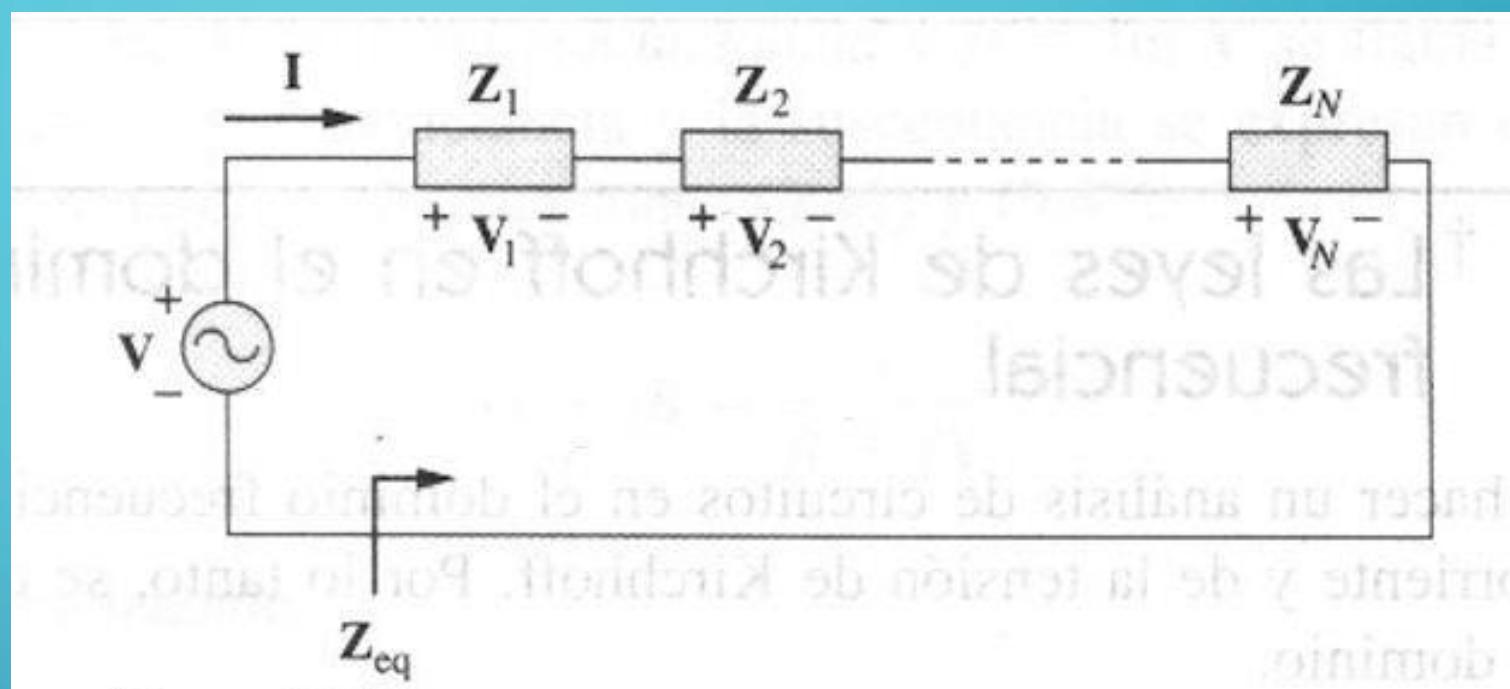

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_N = I(Z_1 + Z_2 + \dots + Z_N)$$


LTK

$$Z_{eq} = \frac{V}{I} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_N$$

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_N$$

*Dos impedancias
conectadas en serie*

$$I = \frac{V}{Z_1 + Z_2}$$

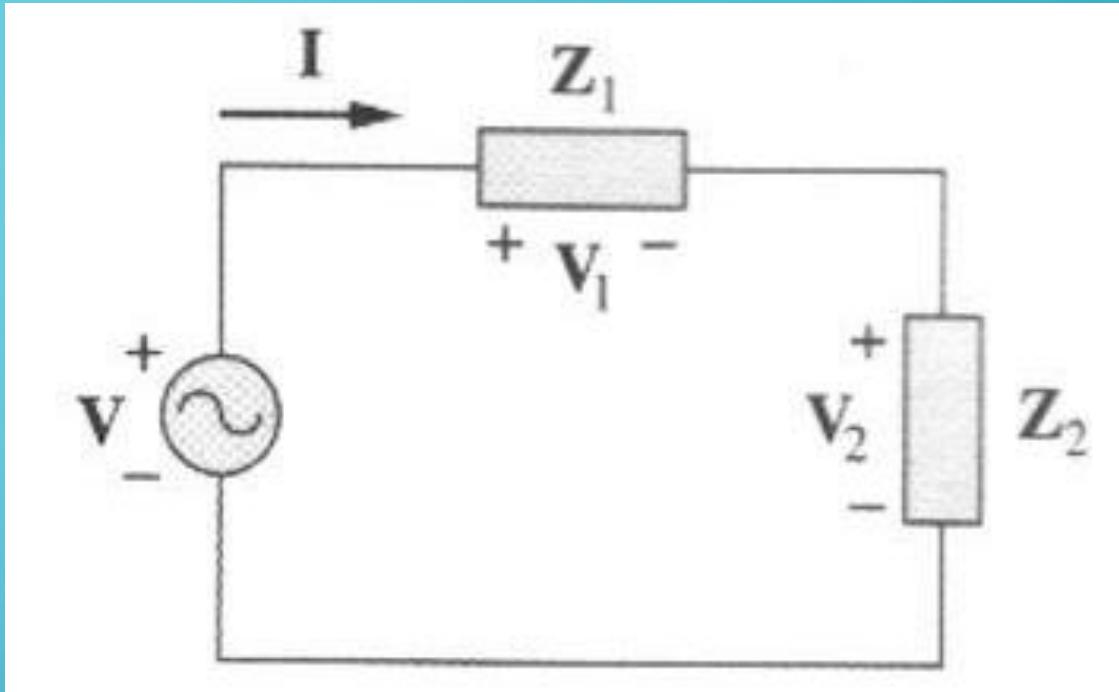

Divisor de tensión

$$V_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} V$$

$$V_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} V$$

Combinaciones de Impedancias y Admitancias

Impedancias en paralelo

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_N = V \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_N} \right)$$

Impedancia equivalente




$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{I}{V} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_N}$$


Admitancia equivalente



$$Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_N$$

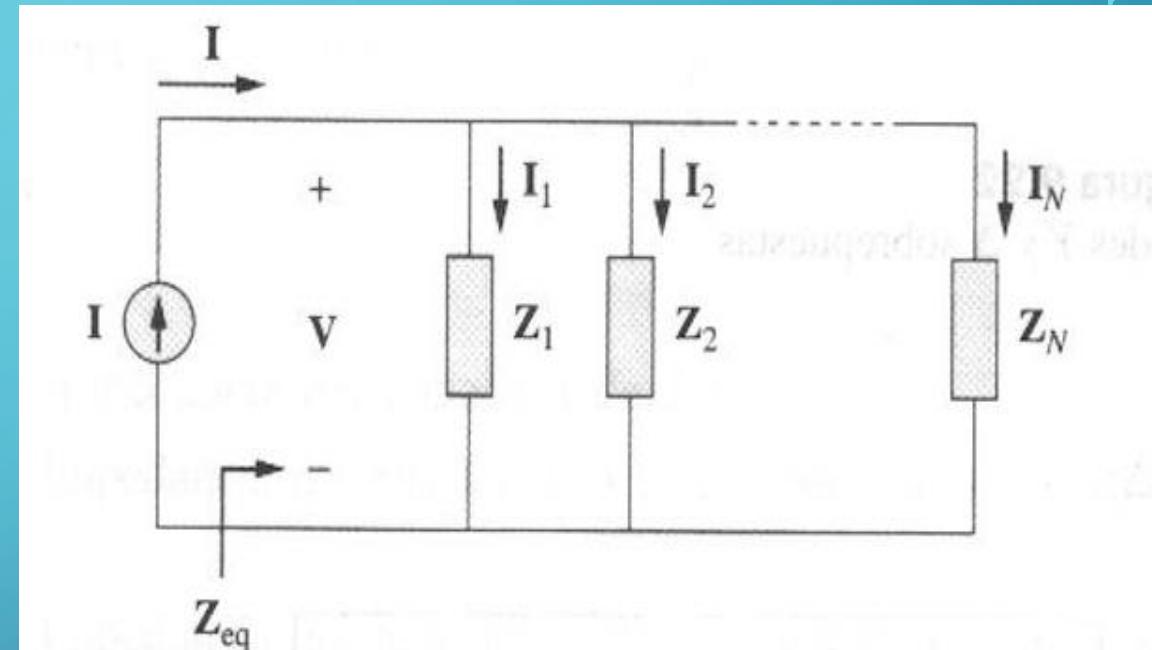

Combinaciones de Impedancias en Paralelo

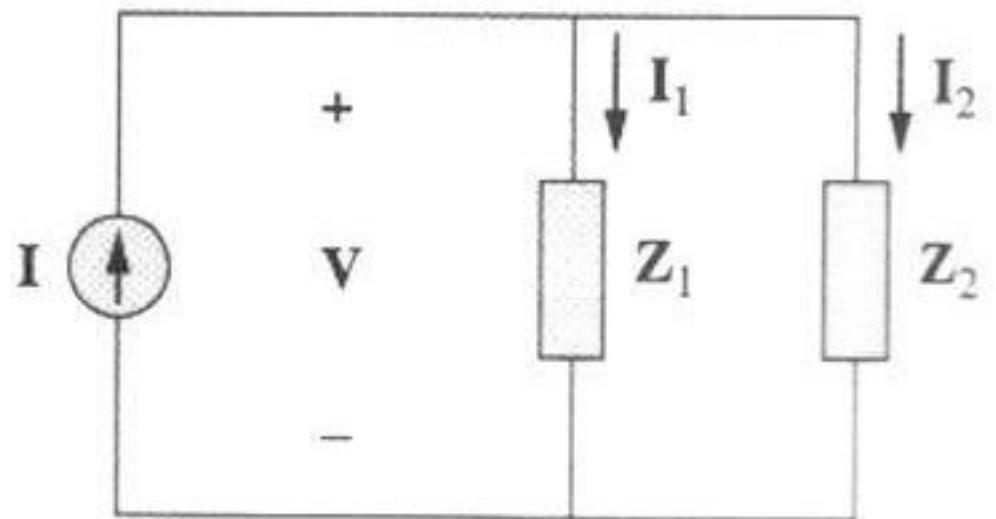

$$Z_{eq} = \frac{1}{Y_{eq}} = \frac{1}{Y_1 + Y_2} = \frac{1}{1/Z_1 + 1/Z_2} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$V = IZ_{eq} = I_1Z_1 = I_2Z_2$$

Divisor de corriente

$$I_2 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} I$$

$$I_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} I$$